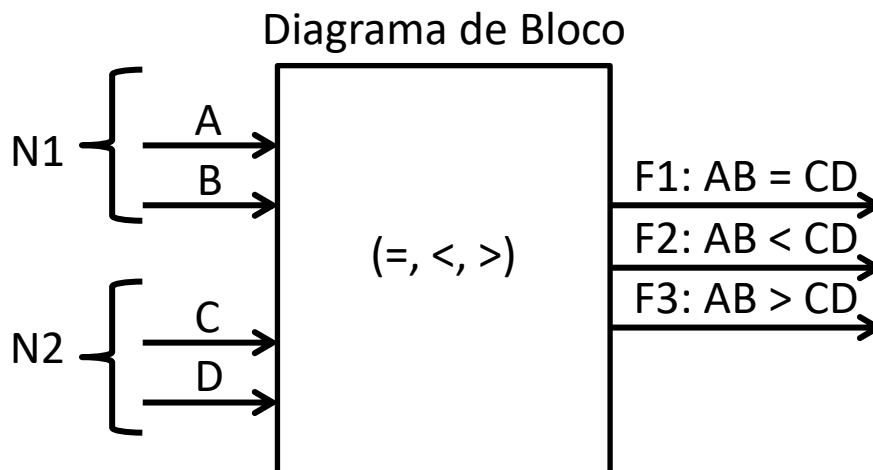


Atividade At-04-a – Mapas de Karnaugh

- Coloque as funções F1, F2 e F3 na forma padrão de mintermos (soma de produtos).
- Represente as funções F1, F2 e F3 utilizando Mapas de Karnaugh.
- Simplifique as funções booleanas.
- Represente graficamente o circuito resultante. Use o Logisim para simulação, porém o circuito deve ser entregue desenhado a mão.

L	A	B	C	D	F1	F2	F3	Mintermos
0	0	0	0	0	1	0	0	$A'B'C'D'$
1	0	0	0	1	0	1	0	$A'B'C'D$
2	0	0	1	0	0	1	0	$A'B'CD'$
3	0	0	1	1	0	1	0	$A'B'CD$
4	0	1	0	0	0	0	1	$A'BC'D'$
5	0	1	0	1	1	0	0	$A'BC'D$
6	0	1	1	0	0	1	0	$A'BCD'$
7	0	1	1	1	0	1	0	$A'BCD$
8	1	0	0	0	0	0	1	$AB'C'D'$
9	1	0	0	1	0	0	1	$AB'C'D$
10	1	0	1	0	1	0	0	$AB'CD'$
11	1	0	1	1	0	1	0	$AB'CD$
12	1	1	0	0	0	0	1	$ABC'D'$
13	1	1	0	1	0	0	1	$ABC'D$
14	1	1	1	0	0	0	1	$ABCD'$
15	1	1	1	1	1	0	0	$ABCD$



INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- A lista deve ser **resolvida à mão** em folhas com ou sem pauta.
- A entrega deve ser realizada em um **único arquivo PDF**, contendo fotos das páginas com as resoluções dos exercícios.
- O arquivo deve ser nomeado **obrigatoriamente** da seguinte forma:

sin251_T<turma>_<matrícula>.pdf

Exemplo:

Um aluno com matrícula **9991**, matriculado na **Turma 2**, deverá entregar:

sin251_T2_9991.pdf

- A primeira página deve conter obrigatoriamente o seguinte cabeçalho:

SIN 251 - Turma: _____. **Atividade:** _____.

Nome: _____. **Matrícula:** _____.

Turma: Indique T1 ou T2.

Atividade: Informe o título correspondente. Para esta atividade, utilize At-01.

REQUISITOS PARA AS FOTOS

- Tirar as fotos em **ambiente bem iluminado**.
- Garantir que as **informações estejam legíveis**.
- Cada resolução deve estar **claramente identificada** com o número da questão.

SOBRE A ENTREGA

- **Data limite:** 05/04/2026 – 23h59min
- **Local de envio:** PVANet Moodle