

Atividade At-05 – Contadores síncronos

- Construir um contador síncrono de **4 bits** utilizando flip-flops J-K.
- Construir a tabela verdade
- Escrever as funções em mintermos.
- Minimizar as funções usando Mapas de Karnaugh.
- Usando as funções minimizadas, desenhar o circuito completo do contador. Pode utilizar o Logisim, porém entregar o circuito desenhado a mão.

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- A lista deve ser **resolvida à mão** em folhas com ou sem pauta.
- A entrega deve ser realizada em um **único arquivo PDF**, contendo fotos das páginas com as resoluções dos exercícios.
- O arquivo deve ser nomeado **obrigatoriamente** da seguinte forma:

sin251_T<turma>_<matrícula>.pdf

Exemplo:

Um aluno com matrícula **9991**, matriculado na **Turma 2**, deverá entregar:

sin251_T2_9991.pdf

- A primeira página deve conter obrigatoriamente o seguinte cabeçalho:

SIN 251 - Turma: _____. **Atividade:** _____.

Nome: _____. **Matrícula:** _____.

Turma: Indique T1 ou T2.

Atividade: Informe o título correspondente. Para esta atividade, utilize At-05.

REQUISITOS PARA AS FOTOS

- Tirar as fotos em **ambiente bem iluminado**.
- Garantir que as **informações estejam legíveis**.
- Cada resolução deve estar **claramente identificada** com o número da questão.

SOBRE A ENTREGA

- **Data limite:** 19/04/2026 – 23h59min
- **Local de envio:** PVANet Moodle